



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

INGENIERÍA ELÉCTRICA

ELECTRÓNICA ANÁLOGICA

Rectificador de media onda y onda completa

Pérez Cambero Héctor David

Daniel Martínez Wilmer


Espinoza Argumedo Khalil Esaú

Aguayo Jaime José Juan

Martínez Montes Héctor

Bueno Ruiz Abiel

José Abraham Puga Castañeda

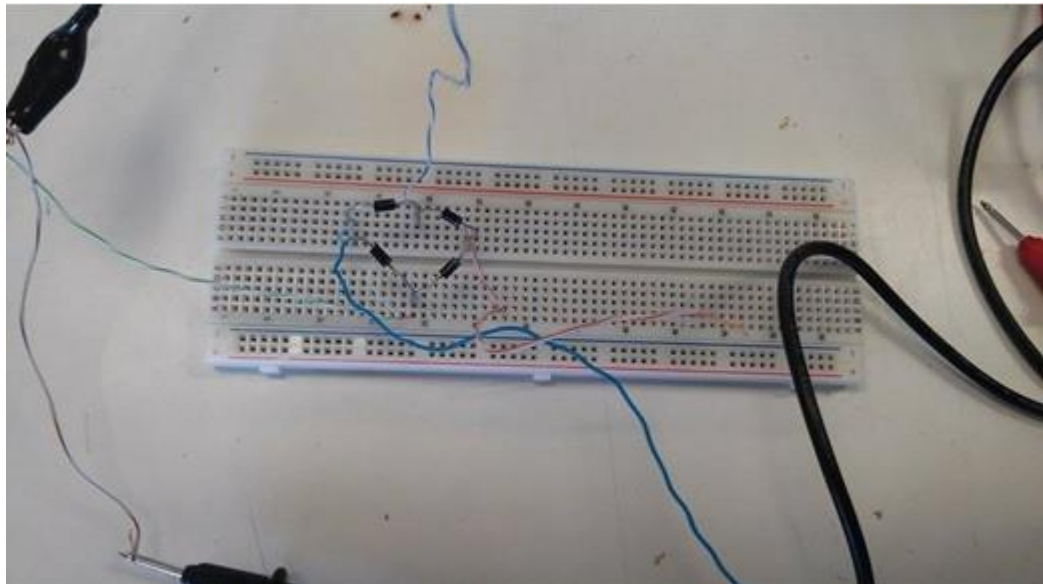


02/2026

MATERIAL DE LABORATORIO

- 4 diodos rectificadores 1N4004




- 1 Protoboard

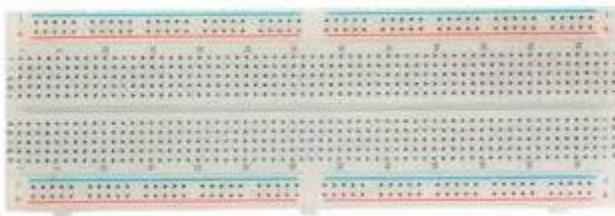

- 2 caimanes con cable



- Osciloscopio

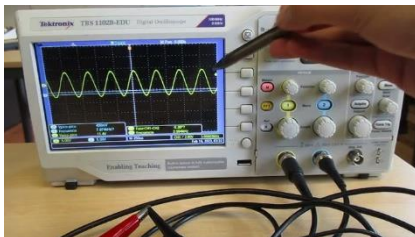

- Fuente de voltaje regulable AC




Desarrollo de la práctica

Primero se procedió a armar el circuito rectificador en el protoboard, colocando los cuatro diodos en configuración de puente. Se conectaron de forma que dos diodos tuvieran sus ánodos hacia la entrada y los otros dos hacia la salida, formando el clásico arreglo de puente.

La señal del generador se conectó directamente a las terminales de entrada del puente de diodos. En la entrada se observó una señal sinusoidal alterna, con semiciclos positivos y negativos.

En la salida del rectificador se observó una señal pulsante positiva, donde ambos semiciclos de la señal original aparecen rectificados hacia arriba, lo que confirma el funcionamiento del rectificador de onda completa.

EVIDENCIA DE LA PRÁCTICA

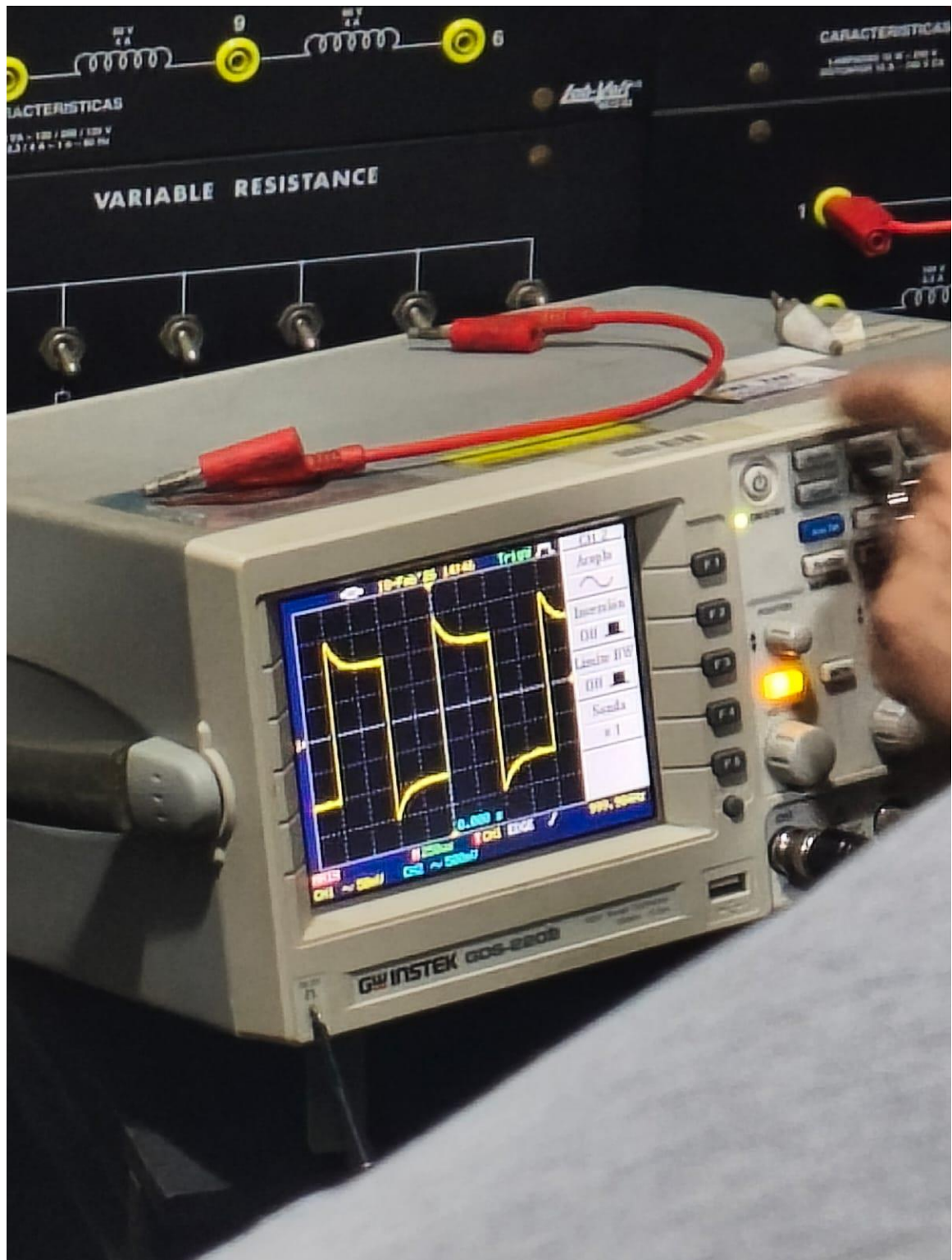

CONCLUSIÓN

Se comprobó experimentalmente el funcionamiento del rectificador de onda completa con puente de diodos. El circuito permitió convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente directa pulsante utilizando ambos semiciclos de la señal.

El uso del puente de diodos resulta más eficiente que el rectificador de media onda, ya que aprovecha completamente la señal de entrada.

Finalmente, se concluye que este tipo de circuito es ampliamente utilizado en fuentes de alimentación, donde posteriormente se añaden filtros y reguladores para obtener una corriente directa más estable.